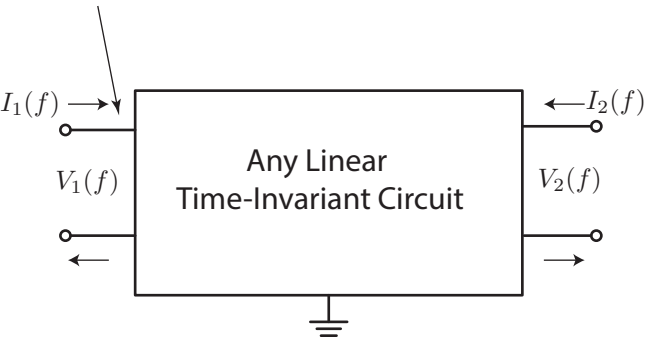


Any node in the circuit



$$G_v(f) = \frac{V_2}{V_1}$$

$$G_i(f) = \frac{I_2}{I_1}$$

$$Z(f) = \frac{V_2}{I_1}$$

$$G(f) = \frac{I_2}{V_1}$$