$$V_{DD}$$

$$V_{cs} > V_{min}$$

$$I_{D} \downarrow \qquad \qquad V_{out}$$

$$V_{DS} > V_{od} = V_{gs} - V_{T}$$

$$V_{bias,Q} = V_{T}$$